

EDA: Electronic Design Automation 电子设计自动化
SOC: System on Chip 片上系统
SOPC: System on a Programmable Chip 可编程片上系统
FPGA: Field Programmable Gate Array 现场可编程门阵列
PLD (programmable logic device, 可编程逻辑器件)
CLPD (Complex Programmable Logic Device, 复杂可编程逻辑器件)
IC (Integrated Circuit, 集成电路)
DSP (Digital Signal Processor, 数字信号处理器)
MCU (microprogrammed control unit) 微程序控制器
MPU (microprocessor unit) 微处理器
HDL (Hardware Description Language, 硬件描述语言)
RTL (Register Transfer Level, 寄存器转换级电路)
IP (Intellectual Property, 知识产权)
RAM (random access memory) 随机存取存储器
ROM (read only memory) 只读存储器
EPROM (Electrically Programmable Read-Only-Memory) 可擦可编程只读存储器
API (Application Program Interface), 应用程序界面
HAL (Hardware Abstraction Layer), 硬件抽象层
UDP(User-Defined Primitives) 用户定义原语

EDA 定义

EDA 技术就是以**计算机**为工作平台, 以 **EDA 软件工具**为开发环境, 以 **PLD 器件或者 ASIC 专用集成电路**为目标器件设计实现电路系统的一种技术。

现代 EDA 技术和 EDA 工具的共同特点:HDL 语言, 标注化、开放性, 库, 综合

- 逻辑器件: **固定逻辑器件** (大量的“非重复性工程成本”NRE) 和 **PLD** (廉价, 快速)
- PLD 能实现任意数字逻辑?

任何组合逻辑函数均可化为“与或”表达式, 用“与门—或门”二级电路实现, 任何时序电路又都可以由组合电路加上存储元件(触发器)构成。因此, 从原理上说, **与或阵列加上触发器**的结构就可以实现任意的数字逻辑。

- EDA 设计流程:

设计输入: 设计以开发软件的要求表达出来, 如文本输入, 原理图输入;

综合: 将较高层次的设计描述自动转化为低级的设计描述: (综合=转换(翻译)+优化)
分为: **行为综合, 逻辑综合, 版图综合**

布局布线 将综合生成的电路逻辑网表映射到具体的目标器件中实现, 并产生最终可下载文件的过程;

时序分析: 按时间顺序采集到的数据进行数据分析

仿真: 对设计电路的功能验证: 分为**行为仿真(前)**, **功能仿真(综合前)**, **时序仿真(综合后)**

编程配置: 将适配后的编程文件装入到 PLD 器件的过程。

- EDA 工具的两个主要功能是: **综合和仿真**。
- 综合器和编译器的区别:

① 编译器将软件程序翻译成某种特定的 CPU 机器代码, 这种代码不代表硬件结构, 更不能改 CPU 的硬件结构, 只能被动的为某特定的硬件电路结构所利用。只是机械式的一一对应的翻译。

② 综合器则不同，综合器转化（翻译）的目标是底层电路结构网表文件，它不依赖于任何特定硬件环境，能轻易的移植到任何通用硬件环境中。具有明显的能动性和创造性，不是机械式的一一对应的翻译，而是根据设计库、工艺库以及预先设置的各类约束条件，选择最优的方式完成电路结构的形成。

● IP 核

定义：完成某种功能的设计模块。

分类：硬核、固核和软核。

软核：在寄存器级或门级对电路功能用 HDL 进行描述。

硬核：以版图形式实现的设计模块。

固核：完成了综合的功能块。

● Nios II 软核处理器（硬件抽象层 HAL 是软硬件的桥梁）

最大特点：可配置性能

开发任务：定制 Nios II 处理器系统和软件开发

集成开发环境：Nios II IDE

 


图 3.16 基于 HAL 的系统的分层结构

 


图 3.17 Nios II IDE 工程的结构

● SOC

定义：系统芯片（SoC），或者称为芯片系统、片上系统，是指把一个完整的系统集成在一个芯片上。

构成：由微处理器核（MPU Core），数字信号处理器核（DSP Core），存储器核（RAM/ROM），A/D、D/A 核以及 USB 接口核等构成一个单片系统（SoC）。

● SOPC：是可编程逻辑器件技术和 SOC 技术发展融合的产物，在一个可编程芯片上实现一个电子系统的技术。

优点（PLD+SOC）

- (1) 至少包含一个嵌入式处理器内核。
- (2) 具有小容量片内高速 RAM 资源。
- (3) 丰富的 IP Core 资源可供选择。
- (4) 足够的片上可编程逻辑资源。
- (5) 处理器调试接口和 FPGA 编程接口。
- (6) 包含部分可编程模拟电路。
- (7) 单芯片、低功耗、小封装。

 


图 3.18 SOPC 系统设计流程

● 设计思路

Bottom-up 设计，即自底向上的设计。

Top-down 设计，即自顶向下的设计。将设计分为系统级，功能级，门级，开关级等不同的层次，按照自上向下的顺序，对各个层次进行设计和仿真。

- 集成电路发展与芯片集成度同步，数字器件经历了从SSI，MSI，LSI，VLSI，到SOC。
- 数字集成化系统性能四个特性：速度（时序和延时）、吞吐量、面积、功耗
- 硬件描述语言HDL：具有特殊结构能够对硬件逻辑电路的功能进行描述的一种高级编程语言，可以设计硬件电路（芯片）或仿真硬件电路行为。

● Verilog HDL

主要功能：描述电路的连接、仿真硬件电路

抽象级别：系统级、算法级、寄存器传输级（RTL级）、逻辑级、门级和开关级

基本描述单位：模块

基本结构：模块声明，端口声明，信号类型定义，逻辑功能描述，时序规范

行为描述方式：行为描述，数据流描述，结构化描述、（混合描述）

行为描述语句：条件语句、赋值语句和循环语句

- Verilog HDL 不仅提供描述设计的能力，而且提供对激励，控制，存储响应和验证的建模能力
- Verilog HDL 既适合于可综合的电路设计，也可胜任电路与系统的仿真

- Reg 与 wire 的区别：①reg 是变量类型之一，wie 是线网类型之一；②reg 变量只能在 always 或 initial 语句中赋值，而 wire 变量只能在连续赋值语句 assign 中赋值，或者通过模块实例的输出（和输入/输出）端口赋值 ③进行初始化时，reg 变量的值为 x，wire 线网的值为 z，线网可以赋予强度值，而 reg 变量不能赋予强度值。
- 例子：

修改前：

```
module example(o1, o2, a, b, c, d);
    input a, b, c, d;
    output o1, o2;
    reg c, d;
    reg o2
    and u1(o2, c, d);
    always @(a or b)
        if (a) o1 = b; else o1 = 0;
endmodule
```

修改后：

```
module example(o1, o2, a, b, c, d);
    input a, b, c, d;
    output o1, o2;
    //    reg c, d;
    //    reg o2
    reg o1;
    and u1(o2, c, d);
    always @(a or b)
        if (a) o1 = b; else o1 = 0;
endmodule
```

- Verilog HDL 中有两类数据类型：**线网数据类型**和**寄存器数据类型**。线网类型表示构件间的**物理连线**，而寄存器类型表示抽象的**数据存储元件**。
- 赋值语句
 - (1) b<=a;非阻塞赋值，块结束后完成赋值
 - (2) b=a;阻塞赋值，赋值语句执行完后，块才结束
- 块语句
 - (1) 顺序：begin end
 - (2) 并行：fork join
- 条件语句
 - (1) if (**) ** ;
 else **;
 - (2) case (**)


```

**;                **;
**;                **;
default:    **;
endcase
```
- 循环语句
 - (1) for(赋初值: 条件表达式; 计算) <语句>
 - (2) while(条件表达式) <语句>
- 行为级语句
 - (1) initial: 只执行一次
 - (2) always: 不断重复执行
- 数据流描述语句


```
assign
```
- 层次化设计
 - 移位寄存器

```

module pipen1 (q3, d, clk);
    output [7:0] q3;
    input [7:0] d;
    input clk;
    reg [7:0] q3, q2, q1;
    always @(posedge clk) begin
        q1 <= d;
        q2 <= q1;
        q3 <= q2;
    end
endmodule

```

- 加法器

而16位加法器只需要扩大位数即可:

```

module add_16( X, Y, sum, C);
input [15 : 0] X, Y;
output [15 : 0] sum;
output C;
assign {C, Sum } = X + Y;
endmodule

```

- 乘法器

而8位乘法器只需要扩大位数即可

```

module mult_8( X, Y, Product);
input [7 : 0] X, Y;
output [15 : 0] Product;
assign Product = X * Y;
endmodule

```

- 流水线技术

- 流水线 所谓流水线设计实际上就是把规模较大、层次较多的组合逻辑电路分为几个级，在每一级插入寄存器组暂存中间数据。

- 流水线加法器好处 工作速度快，在逻辑电路中加入若干寄存器来暂存中间结果，虽然多用了一些寄存器资源，但减小了每一级的电路的时延，提高整个加法器的运行频率。为了保证数据吞吐率，电路设计中的一个主要问题是要维持系统时钟的速度处于或高于某一频率，如果延时路径较长，就必须在组合逻辑间插入触发器

- 流水线设计技术使用情形 在某些复杂逻辑功能的完成需要较长延时就会使得系统难以运行在高的频率上，这时可使用流水线设计技术

- 流水线设计技术的好处 在长延时的逻辑功能块中插入触发器，使得复杂的逻辑操作分步完成，减小每个部分的延时，从而是系统的运行频率得以提高

- 流水线技术的缺点：增加了寄存器逻辑，即增加量芯片资源的耗用


- 流水线加法器 8 位

(1) 2 级

```

module adder_pipe2(cout,sum,ina,inb,cin,clk);
input[7:0] ina,inb; input cin,clk;
output reg[7:0] sum;
output reg cout;

```

 

```

reg[3:0] tempa,tempb,firsts;
reg firstc;
always @(posedge clk)
begin
    {firstc,firsts}=ina[3:0]+inb[3:0]+cin;
    tempa=ina[7:4]; tempb=inb[7:4];
end
always @(posedge clk)
begin
    {cout,sum[7:4]}=tempa+tempb+firstc;
    sum[3:0]=firsts;
end
endmodule

```

(2) 4 级

```

module adder_pipe4(cout,sum,ina,inb,cin,clk);
output[7:0] sum;
output cout;
input[7:0] ina,inb;
input cin,clk;
reg tempc,firstc,secondc,thirdc, cout;
reg[1:0] firsts, thirda,thirdb;
reg[3:0] seconda, secondb, seconds;
reg[5:0] firsta, firstb, thirds;
reg[7:0] tempa,tempb,sum;
always @(posedge clk)
begin
    tempa=ina; tempb=inb; tempc=cin;
    end //输入数据缓存 18 / 19
always @(posedge clk)
begin
    {firstc,firsts}=tempa[1:0]+tempb[1:0]+tempc; //第一级加（低 2 位）
    firsta=tempa[7:2]; firstb=tempb[7:2]; //未参加计算的数据缓存
end
always @(posedge clk)
begin
    {secondc,seconds}={firsta[1:0]+firstb[1:0]+firstc,firsts};
    seconda=firsta[5:2]; secondb=firstb[5:2]; //数据缓存
end
always @(posedge clk)
begin

```

```

{thirdc,thirds}={seconda[1:0]+secondb[1:0]+secondc,seconds};
thirda=seconda[3:2];thirdb=secondb[3:2]; //数据缓存
end
always @(posedge clk)
begin
{cout,sum}={thirda[1:0]+thirdb[1:0]+thirdco,thirds}; //第四级加（高两位相加）
end
endmodule

```


有限状态机定义：由**寄存器逻辑**和**组合逻辑**构成的硬件时序电路，一般包括组合逻辑和寄存器逻辑两个部分。

- 寄存器逻辑的功能是存储有限状态机的内部状态（寄存器组的 0 和 1 构成有限状态）；
- 组合逻辑分为次态逻辑和输出逻辑两部分：
 - 次态逻辑：确定有限状态机的下一个状态
 - 输出逻辑：确定有限状态机的输出
- 常用的状态编码有一位热码，格雷编码，约翰逊编码，顺序编码四种方式
- 状态机可分为两类：**米里型（Mealy）**和**摩尔型（moore）**。
- **区别**：摩尔型状态机的输入发生变化时需要等待时钟的到来。

米里型的输出是在输入变化后立即变化，**多了输入连到输出逻辑的线**

//摩尔型状态机的输出信号**仅与当前状态有关**，即可以把摩尔型有限状态机的输出看成当前状态的函数；

 米里型状态机的输出信号**不仅与当前状态有关，而且还与输入信号有关**，即可以把米里型有限状态机的输出看成是当前状态和所有输入信号的函数。



CPU 通过操作指令和硬件操作单元来控制功能的实现，有限状态机通过**状态转移**来实现。**适用于 PLD**，通过恰当的 **Verilog 语言描述**和 **EDA 工具综合**，可以生产性能优越的有限状态机。

有限状态机（Finite State Machine, FSM）是时序电路设计中经常采用的一种方式，尤其适于设计数字系统的**控制模块**。

优点：具有速度快，结构简单，可靠性高等优点，过程明确，适用于控制。

一般结构：（参照程序来理解）

- 1、说明部分:状态转换变量的定义和所有可能状态的说明
- 2、主控时序过程: 状态机的运转和状态转换的过程

 


图 8-1 状态机一般结构示意图

- 3、主控组合过程: 根据当前状态和外部的信号发出控制信号, 同时确定下一状态的走向
- 4、辅助过程: 配合状态机工作的组合过程和时序过程



【例 8-1】

```

module FSM_EXP (clk, reset, state_inputs, comb_outputs);
    input clk;                                     // 状态机工作时钟
    input reset;                                   // 状态机复位控制
    input [0:1] state_inputs;                     // 来自外部的状态机控制信号
    output [3:0] comb_outputs;                    // 状态机对外部发出的控制信号
    reg [3:0] comb_outputs;
    parameter s0=0,s1=1,s2=2,s3=3,s4=4;          // 定义状态参数
    reg [4:0] c_st, next_state;                  // 定义现态和次态的状态变量
    always @(posedge clk or negedge reset) begin // 主控时序过程
        if (!reset) c_st<=s0; // 复位有效时, 下一状态进入初态 s0
        else c_st<=next_state; end
    
```

说明部分

主控时序过程

原创力文档

max.book118.com

预览与源文档一致, 下载高清无水印

主控组合过程

```
always @(c_st or state_inputs) begin // 主控组合过程
    case (c_st) //为了在仿真波形中容易看清，将current_state简为c_st
        s0 : begin comb_outputs<=5 ; //进入状态s0时，输出控制码5
                if (state_inputs==2'b00) next_state<=s0; //条件满足，回初态s0
                else next_state<=s1; end //条件不满足，到下一状态s1
        s1 : begin comb_outputs<=8 ; //进入状态s1时，输出控制码8
                if (state_inputs==2'b01) next_state<=s1;
                else next_state<=s2 ; end
        s2 : begin comb_outputs<=12 ; //进入状态s2时，输出控制码12
                if (state_inputs==2'b10) next_state<=s0;
                else next_state<=s3 ; end
        s3 : begin comb_outputs<=15 ; //进入状态s3时，输出控制码15
                if (state_inputs==2'b11) next_state<=s3;
                else next_state<=s0 ; end
    endcase
end
```

主控组合过程

 


图 8-2 例 8-1 状态机的工作时序

一些补充说明：

1. 状态机有三种表示方法：状态图（state diagram）、状态表（state table）、流程图
2. 状态机设计中主要包含三个对象：
 - (1)当前状态，或称为现态（current state, cs）
 - (2)下一个状态，或称为次态（Next State, ns）
 - (3)输出逻辑（out logic, ol）

相应的，在用verilog描述有限状态机时，有下面几种描述方式

- (1) 用三个过程描述：即现态（cs），次态（ns），输出逻辑（ol）各用一个always过程描述
- (2) 双过程描述（CS+NS,OL双过程描述）：使用两个always过程来描述有限状态机，一个过程描述现态和次态时序逻辑（CS+NS）；另一个过程描述输出逻辑（OL）
- (3) 双过程描述（CS,NS+OL双过程描述）：一个过程用来描述现态（CS）；另一个过程描述次态和输出逻辑（NS+OL）。
- (4) 单过程描述：在单过程描述方式中，将状态机现态。次态，和输出逻辑（CS+NS+OL）放在一个always过程中进行描述。

FSM 设计举例!!!! 必考!!!!

PPT 的例子: 双过程 (CS,NS+OL)

有限状态机 (FSM) 设计举例

用状态机设计一个二进制序列检测器，其功能是检测一个4位二进制序列“1111”，即输入序列中如果有4个或4个以上连续的“1”出现，输出为1，其它情况下，输出为0。

其输入输出如下所示:

输入x: 000 101 010 110 111 101 111 110 101

输出z: 000 000 000 000 000 100 001 110 000



“1111”序列检测器状态转换图

```
module fsm_seq(x,z,clk,reset,state);
input x,clk,reset;
output z;
output[2:0] state;
reg z;

parameter s0=0,s1=1,s2=2,s3=3,s4=4;
reg [2:0] current_state,next_state;

assign state=current_state;
always @(posedge clk or posedge reset)
begin
    if(reset)
        current_state<=s0;
    else
        current_state<=next_state;
    end

always @(current_state or x)
begin
    casex(current_state)
```

```

s0: begin
    if(x==0) begin next_state<=s0; z<=0; end
    else begin next_state<=s1; z<=0; end
end
s1: begin
    if(x==0) begin next_state<=s0; z<=0; end
    else begin next_state<=s2; z<=0; end
end
s2: begin
    if(x==0) begin next_state<=s0; z<=0; end
    else begin next_state<=s3; z<=0; end
end
s3: begin
    if(x==0) begin next_state<=s0; z<=0; end
    else begin next_state<=s4; z<=1; end
end
s4: begin
    if(x==0) begin next_state<=s0; z<=0; end
    else begin next_state<=s4; z<=1; end
end
default: begin next_state<=s0; end
endcase
end
endmodule

```

原创力文档
max.book118.com
预览与源文档一致, 下载高清无水印


3. 101 序列检测器 (P198): 例 8.3, 图 8.7 状态转换图

(1) 三过程

```

module fsm1_seq101(clk,clr,x,z);
input clk,clr,x; output reg z; reg[1:0] state,next_state;
parameter S0=2'b00,S1=2'b01,S2=2'b11,S3=2'b10;
/*状态编码, 采用格雷 (Gray) 编码方式*/
always @(posedge clk or posedge clr) /*该过程定义当前状态*/
begin if(clr) state<=S0; //异步复位, s0 为起始状态
      else state<=next_state;
end
always @(state or x) /*该过程定义次态*/
begin
case (state)
S0:begin if(x) next_state<=S1;
      else next_state<=S0; end
S1:begin if(x) next_state<=S1;
      else next_state<=S2; end
S2:begin
if(x) next_state<=S3;

```

 

```

        else next_state<=S0; end
S3:begin      if(x)      next_state<=S1;
        else      next_state<=S2; end
default: next_state<=S0; /*default 语句*/
    endcase
end
always @(state) /*该过程产生输出逻辑*/
begin case(state)
    S3: z=1'b1;
        default:z=1'b0;
    endcase
end
endmodule

```

(2) 单过程

```

module fsm4_seq101(clk,clr,x,z);
input clk,clr,x; output reg z; reg[1:0] state;
parameter S0=2'b00,S1=2'b01,S2=2'b11,S3=2'b10;
/*状态编码,采用格雷(Gray)编码方式*/
always @(posedge clk or posedge clr)
Begin if(clr) state<=S0; /*异步复位, s0为起始状态
    else case(state)
        S0:begin if(x) begin state<=S1; z=1'b0;end
            else begin state<=S0; z=1'b0;end
        end
        S1:begin if(x) begin state<=S1; z=1'b0;end
            else begin state<=S2; z=1'b0;end
        end
        S2:begin if(x) begin state<=S3; z=1'b0;end
            else begin state<=S0; z=1'b0;end
        end
        S3:begin if(x) begin state<=S1; z=1'b1;end
            else begin state<=S2; z=1'b1;end
        end
        default:begin state<=S0; z=1'b0;end /*default语句*/
    endcase
end
endmodule

```

(3) 双过程

```

module fsm3_seq01(clk,clr,x,r);
input clk,clr,x; output reg z; reg[1:0] state,next_state;
parameter S0=2'b00,S1=2'b01,S2=2'b11,S3=2'b10;
/*状态编码,采用格雷(Gray)编码方式*/
always @(posedge clk or posedge clr) /*该过程定义起始状态*/
begin if(clr) state<=S0; /*异步复位, s0 为起始状态*/
else state<=next_state;
end
always @ (state or x) /*该过程实现状态的转换*/
begin case(state)
S0:begin if(x) begin next_state<=S1; z=1'b0;end
else begin next_state<=S0; z=1'b0;end
end
S1:begin if(x) begin next_state<=S1; z=1'b0;end
else begin next_state<=S2; z=1'b0;end
end
S2:begin if(x) begin next_state<=S3; z=1'b0;end
else begin next_state<=S0; z=1'b0;end
end
S3:begin if(x) begin next_state<=S1; z=1'b1;end
else begin next_state<=S2; z=1'b1;end
end
default: begin next_state<=S0; z=1'b0;end
endcase
end
endmodule

```

状态机编码:

有两种方式定义状态编码, 分别用 **parameter** 和 **define** 实现。

一位热码的特点: 虽然多用触发器, 但可以有效节省和简化译码电路。对于 FPGA 器件来说, 采用一位热码可有效提高电路的速度和可靠性, 也有利于提高资源利用率。

在 Verilog 语言中, 有两种方式可用于定义状态编码, 分别用 **parameter** 和 **'define** 语句实现, 比如要为 state0、state1、state2、state3 四个状态定义码字为 00、01、11、10, 可采用下面两种方式。

方式 1: 用 parameter 参数定义

```

parameter
state1=2'b00,state2=2'b01,state3=2'b11,state4=2'b10;
.....
case(state)
state1: ...; //调用
state2: ...;
.....

```

状态编码的定义方式 2: 用 'define 语句定义

```

'define state1 2'b00 //不要加分号 ";"
'define state2 2'b01
'define state3 2'b11
'define state4 2'b10
case(state)
'state1: ...; //调用, 不要漏掉符号 "'"
'state2: ...;
.....

```

要注意两种方式定义与调用时的区别，一般情况下，更倾向于采用方式 1 来定义状态编码。一般使用 `case`、`casez` 和 `casex` 语句来描述状态之间的转换，用 `case` 语句表述比用 `if-else` 语句更清晰明了。

不会这么贱吧，考下面~~~~

5. 状态机的复位（同步复位和异步复位（P209））

状态机一般都应设计为同步方式，并有一个时钟信号来触发。实用的状态机都应该设计为由唯一时钟边沿触发的同步运行方式。时钟信号和复位信号对每一个有限状态机来说都是很重要的。

同步复位型号在时钟的跳变沿到来时，对有限状态机进行复位操作，同时把复位值赋给输出信号并使用有限状态机回到起始状态。

在描述带同步复位有限状态机时，对同步复位信号进行判断的 `if` 语句中，如果不指定输出信号的值，那么输出信号将保持原来的值不变。这种情况会需要额外的寄存器来保持原值，从而增加了资源耗用，因此应该在 `if` 语句中指定输出信号的值。有时可以指定在复位时输出信号的值是任意值，这样在逻辑综合时会忽略它们。

如果只需要在上电和系统错误时进行复位操作，那么采用异步复位方式要比同步复位方式好。这样做的主要原因是：同步复位方式占用较多的额外资源，而异步复位可以消除引入额外寄存器的可能性；而且带有异步复位信号的 `verilog` 语言描述简单，只需要描述状态寄存器的过程中引入异步复位信号即可。

6. 多余状态的处理

- （1）在 `case` 语句中用 `default` 分支决定如果进入无效状态所采用的措施
- （2）编写必要的 `verilog` 源代码明确定义进入无效状态所采取的行为。

了解下吧。。。感觉不会考

(2)CS,NS+OL

```

module fsm3_seq101(clk,clr,x,z);
input clk,clr,x; output reg z; reg[1:0] state,next_state;
parameter S0=2'b00,S1=2'b01,S2=2'b11,S3=2'b10;
/*状态编码,采用格雷(Gray)编码方式*/
always @(posedge clk or posedge clr) /*该过程定义起始状态*/
begin if(clr) state<=S0; /*异步复位,s0为起始状态*/
      else state<=next_state;
end
always @(state or x) /*该过程实现状态的转换*/
begin case(state)
    S0:begin if(x) begin next_state<=S1; z=1'b0;end
           else begin next_state<=S0; z=1'b0;end
        end
    S1:begin if(x) begin next_state<=S1; z=1'b0;end
           else begin next_state<=S2; z=1'b0;end
        end
    S2:begin if(x) begin next_state<=S3; z=1'b0;end
           else begin next_state<=S0; z=1'b0;end
        end
    S3:begin if(x) begin next_state<=S1; z=1'b1;end
           else begin next_state<=S2; z=1'b1;end
        end
    default: begin next_state<=S0; z=1'b0;end
endcase
end
endmodule

```

4. 状态编码 (P203): 顺序编码, 格雷编码, 约翰逊编码, 一位热码 表 8.1

表 8.1 四种编码方式的对比				
状 态	顺 序 编 码	格 雷 编 码	约 翰 逊 编 码	一 位 热 码
state0	0000	0000	00000000	0000000000000001
state1	0001	0001	00000001	0000000000000010
state2	0010	0011	00000011	0000000000000100
state3	0011	0010	00000111	0000000000001000
state4	0100	0110	00001111	0000000000010000
state5	0101	0111	00011111	0000000000100000
state6	0110	0101	00111111	0000000010000000
state7	0111	0100	01111111	0000000010000000
state8	1000	1100	11111111	0000000100000000
state9	1001	1101	11111110	0000001000000000
state10	1010	1111	11111100	0000010000000000
state11	1011	1110	11111000	0000100000000000
State12	1100	1010	11110000	0001000000000000
state13	1101	1011	11100000	0010000000000000
state14	1110	1001	11000000	0100000000000000
state15	1111	1000	10000000	1000000000000000