



# 行车记录仪

TOP-EMC



韬略科技致力于提供一站式EMC解决方案



品牌	型号
安霸(Ambarella)	A7、A5
联咏 (Novatek)	NT96650
卓然(Zoran)	Coach12V、Coach14P
全志(Allwinner)	A10、V10、F20
太欣	STK3XXX系列、STK5XX系列
凌阳 (Sunplus)	SPCA1628A、SPCA2089、SPCA2080

原创力文档  
max.book118.com

预览与源文档一致 下载高清无水印



## SENSOR主流方案

TOP-EMC

品牌	型号
OV	OV9712
Aptina	AR0331
镁光 (micron)	MT9M034、MI1300
Sony	ICX673



- 1、摄像头时钟及谐波频率点
- 2、LCD屏时钟及谐波；
- 3、CPU主时钟频率点；
- 4、USB、HDMI端口数据交换频率点；
- 5、电源端传导发射；
- 6、接口端静电防护；
- 7、电源端口7637测试异常；



# 一、摄像头时钟及谐波频率点抑制

TOP-EMC

## CAMERA常见解决方案

- 采用磁珠滤波，效果明显，但是磁珠阻抗误差大，量产容易出问题，而且高频没办法滤除。
- 采用屏蔽的方式，使用铜箔屏蔽或采用碳膜排线。（人工成本高，生产麻烦，一致性不好）
- 在MCLK上使用展频IC（效果明显，对策简单，一致性好）。



# 摄像头具体案例分析

TOP-EMC

原始数据—  
没做过处理



数据分析：摄像头的PCLK (48MHZ)和MCLK(24MHZ)倍频辐射超标会比较严重，尤其是在100-300MHZ。




# 摄像头具体案例分析

TOP-EMC

整改措施一

在MCLK上增加展频IC（3128）

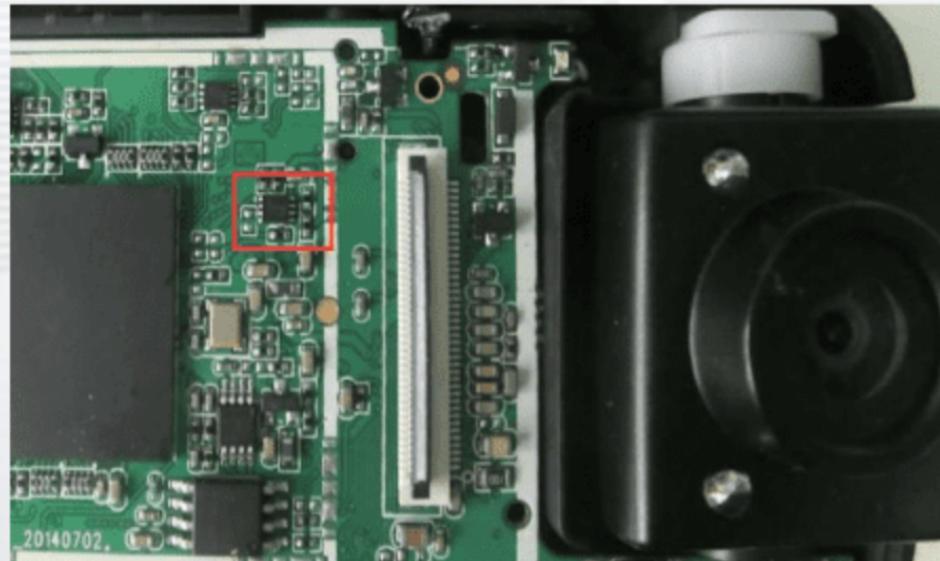

注意：展频IC要靠近CPU放置

韬略科技致力于提供一站式EMC解决方案




# 摄像头具体案例—数据对比

TOP-EMC

采用传统方式处理—

屏蔽排线以及在MCLK和PCLK上串联

600R磁珠

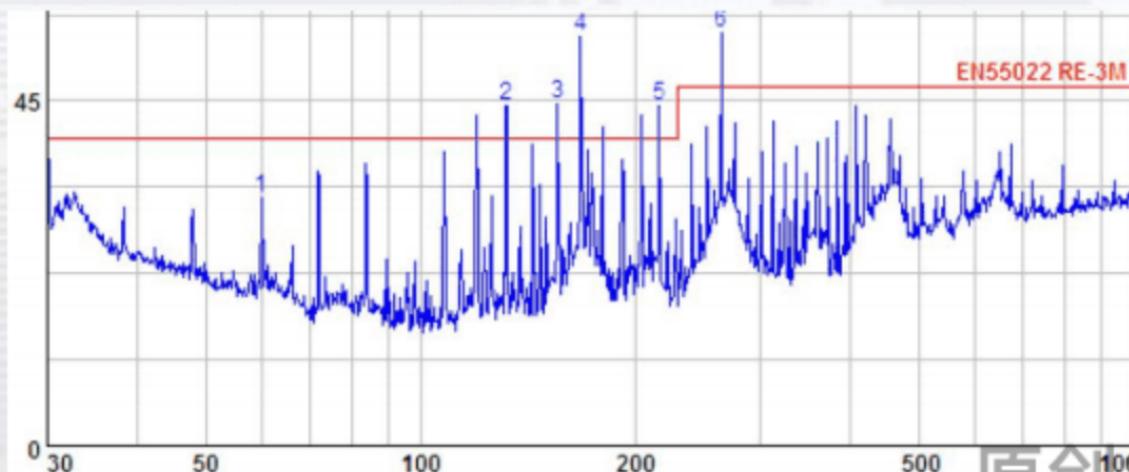


分析：整体有一定下降，但是超标点还是很多，尤其是168MHz和264MHz。

原创力文档

ok118.com  
预览与源文档一致 下载高清无水印



采用新型方式处理—  
在MCLK上增加展频IC

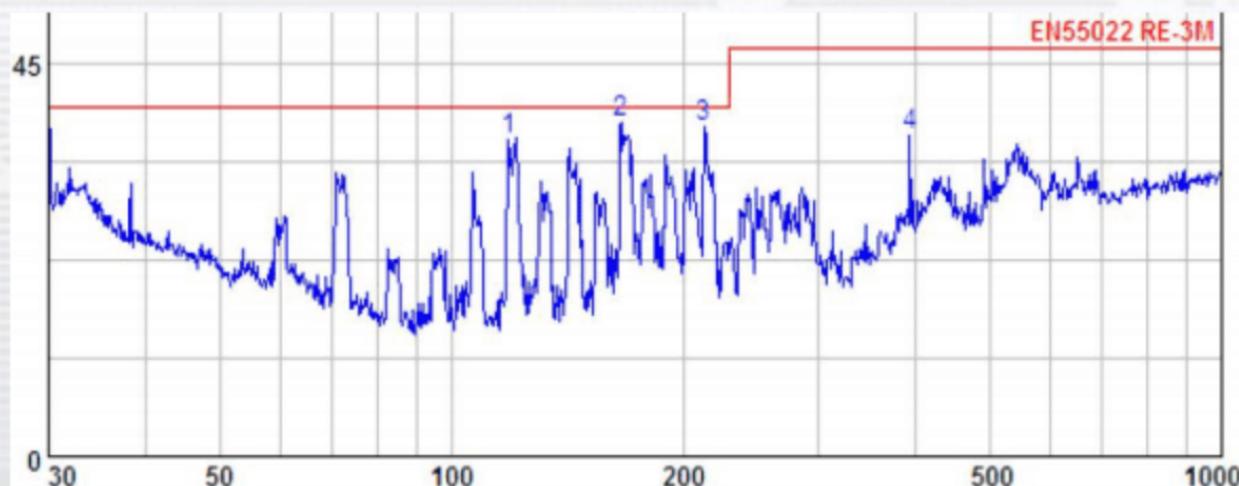


效果非常明显，整体下降10-15dB，并且越到高频效果越好，在230M以上的点几乎都完全压下来了。



## 展频前后信号对比

TOP-EMC

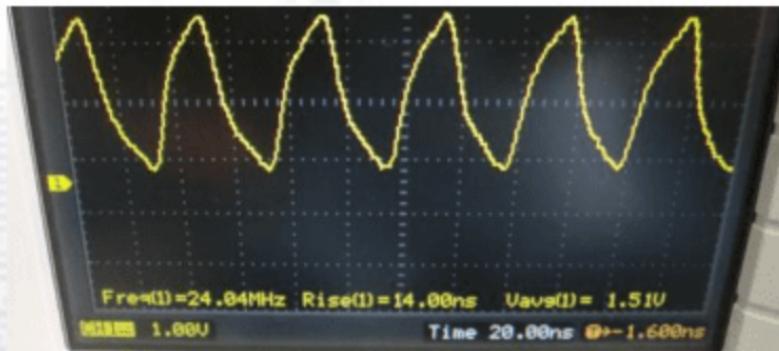


→没加展频



→加展频后

信号在加展频后完整性很好


韬略科技致力于提供一站式EMC解决方案

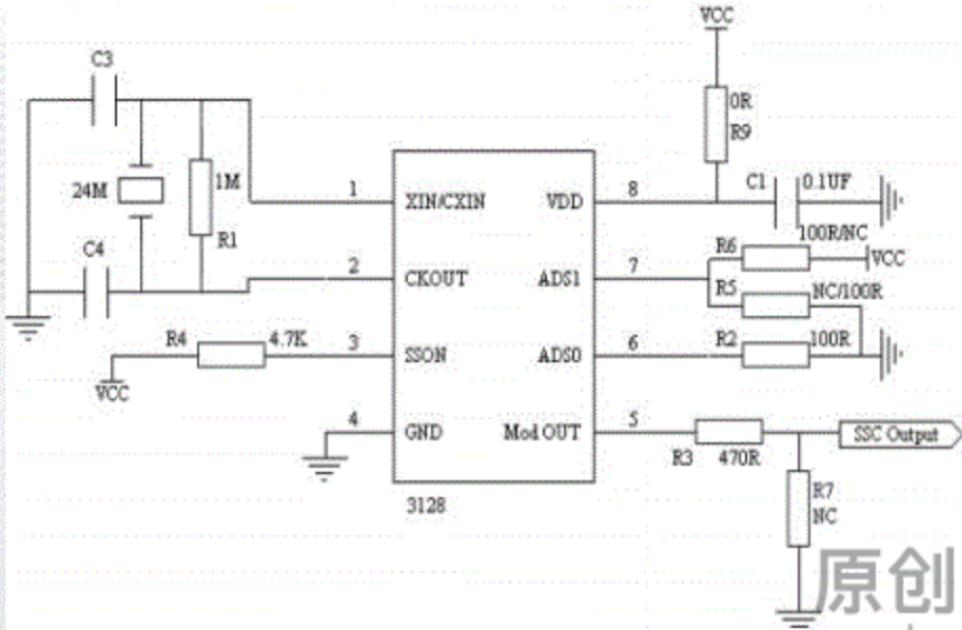


原创力文档  
max.book118.com  
预览与源文档一致 下载高清无水印



1) 从展频时钟所得到的时钟和时序信号都会调变相应倍数的展频效果。

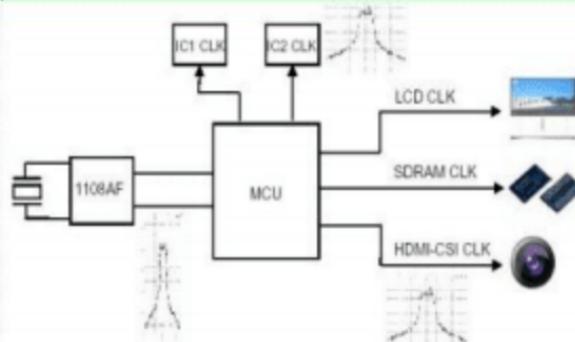


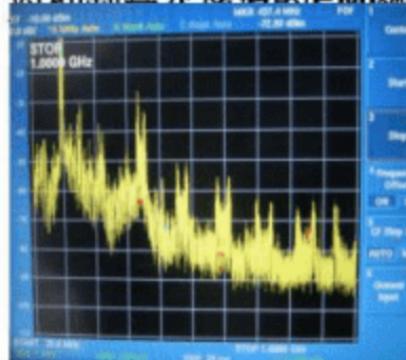2) 时钟信号的N次谐波，得到的展频宽度便是基波的N倍，所以抑制高次谐波的EMI效果更加





应用一：摄像头时钟是由CPU提供，展频加在MCLK上

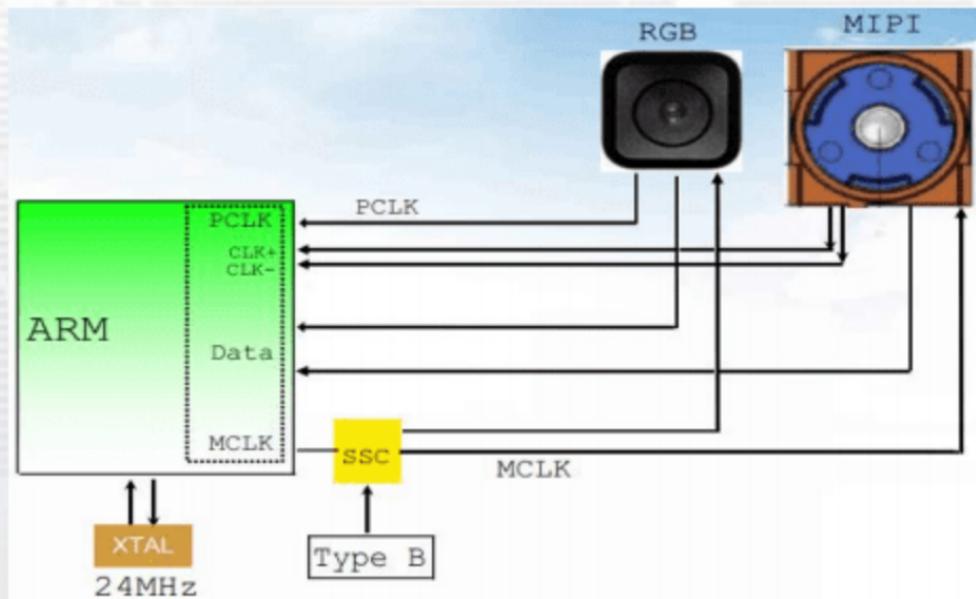


展频IC要靠近CPU放置

韬略科技致力于提供一站式EMC解决方案



应用二：摄像头时钟是由DSP提供，展频加在晶振上

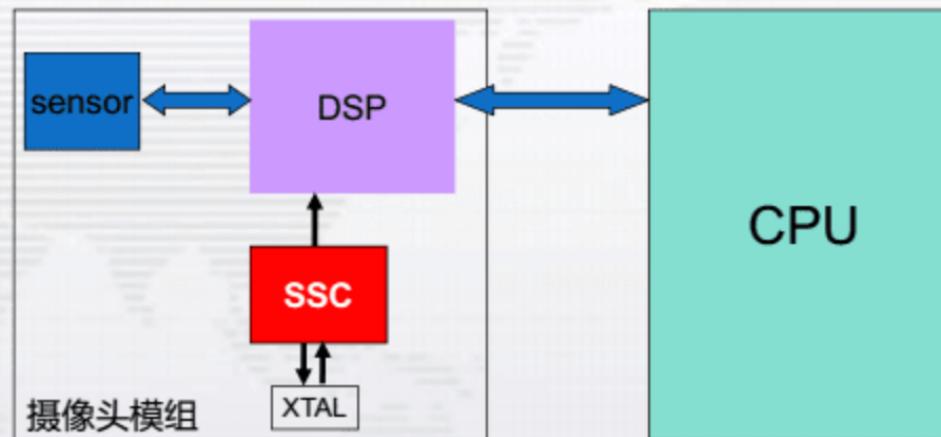

原创力文档  
max.book118.com  
预览与源文档一致 下载高清无水印




## 二、LCD屏时钟及谐波抑制

TOP-EMC

### 一、LCD的处理办法

RGB屏时钟一般是33MHZ左右  
LVDS屏时钟一般是50MHZ左右

#### 1、屏蔽（用导电胶带包裹排线）


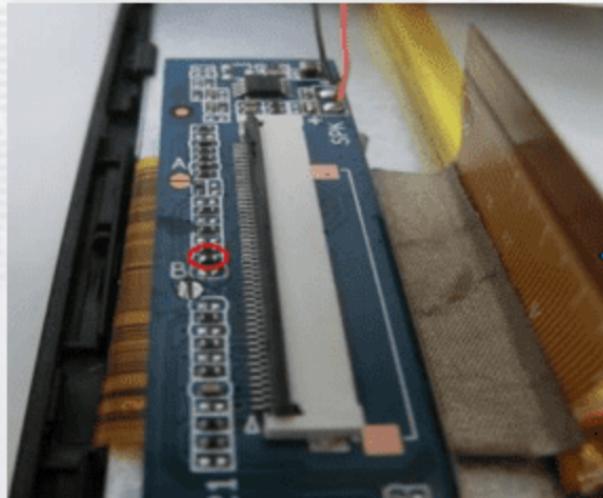


此方法使用简单方便，并且有不错的实际效果，但是量产时增加工序，而且一致性不太好。



## 2、处理屏时钟


(1) 在屏时钟上增加滤波电路，一般RC滤波或加磁珠——RGB屏

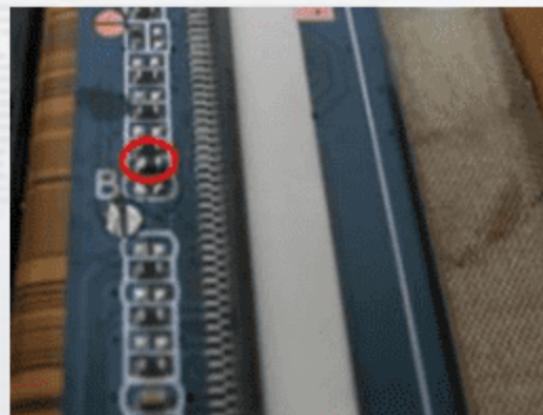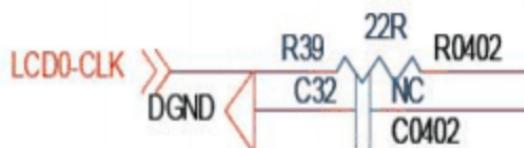

此方法效果明显，使用也方便，但是对于300M以上频点效果不理想，而且磁珠阻抗误差大，量产时容易功能有问题



(2) 在屏时钟上增加共模滤波器——LVDS屏

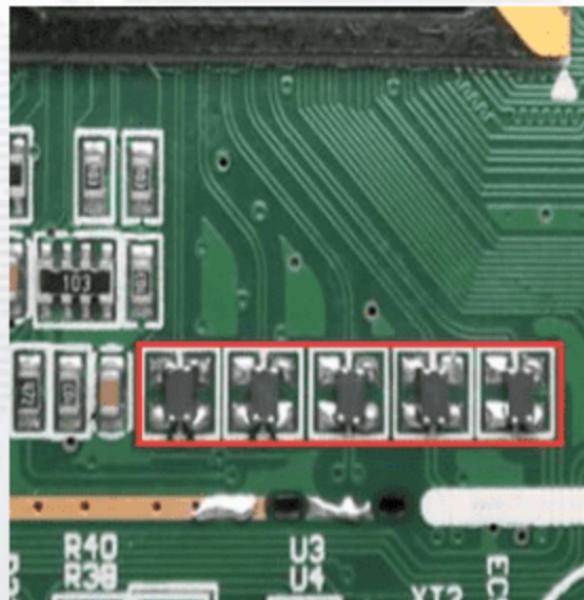

使用带静电防护的  
共模滤波器效果明  
显，同时具有带静  
电防护，增强抗静  
电的能力

原创力文档

max.book118.com  
预览与源文档一致 下载高清无水印



### 三、CPU主时钟频率点抑制

TOP-EMC

- 主要包括：1、晶振自身产生的谐波超标；  
2、DDR倍频超标



→ 使用展频IC







# 展频原理

TOP-EMC

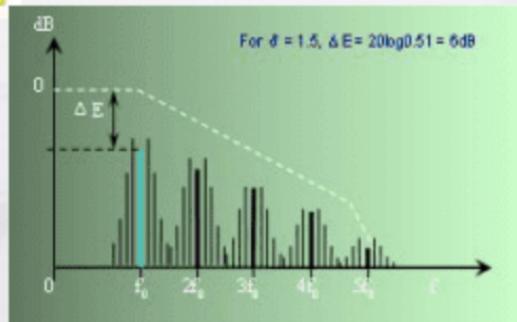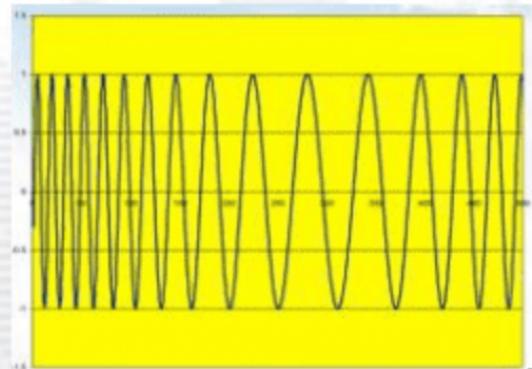

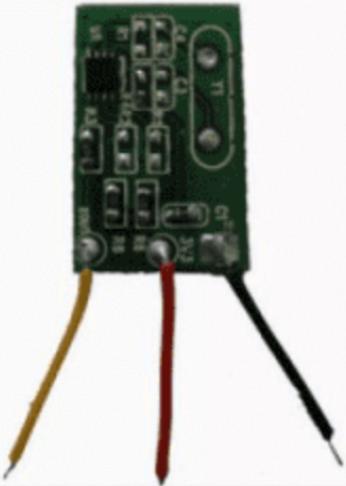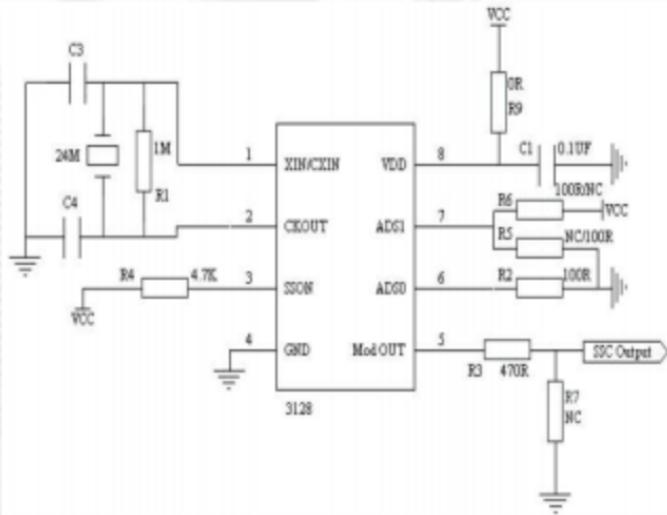展频技术：对尖峰时钟进行调制处理，使其从一个窄带时钟变成为一个具有边带谐波的频谱，从而达到将尖峰能量分散到展频区域的多个频率段，达到降低尖峰能量，抑制EMI的效果。



展频宽度通过外围电路


可调

VDD (V)	Freq-range	Freq (MHz)	Deviation							
			ADS1	ADS0	ADS1	ADS0	ADS1	ADS0	ADS1	ADS0
3.3	10-36	12	±0.06	±0.12	±0.18	±0.22				
		24	±0.10	±0.19	±0.26	±0.32				
		27	±0.12	±0.23	±0.31	±0.37				



# 测试效果对比图

TOP-EMC

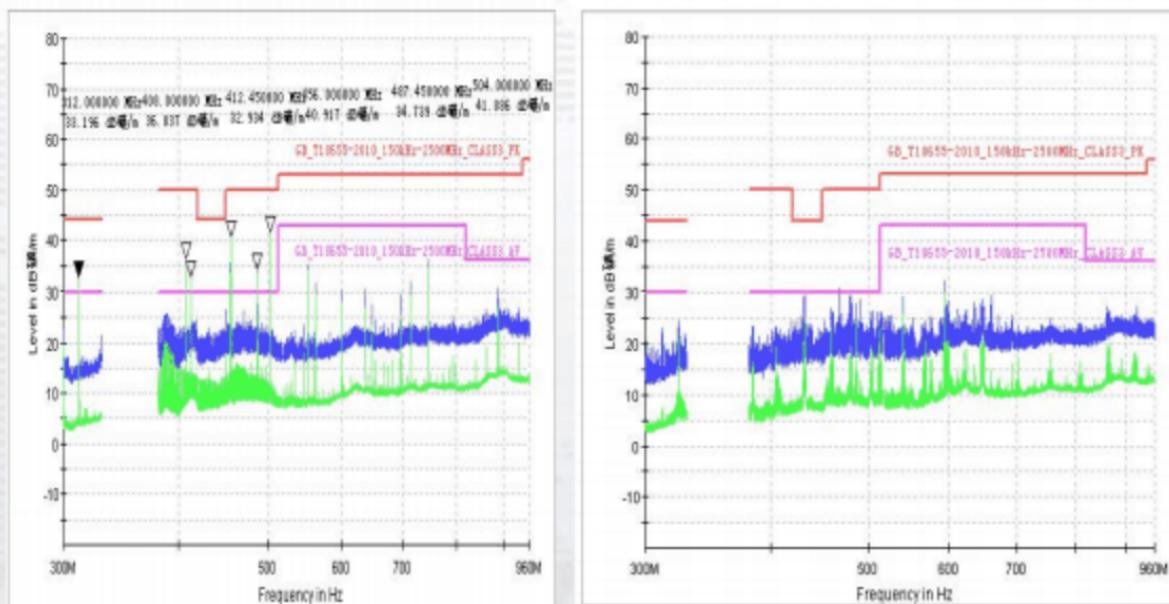





## 四、HDMI/USB的处理办法 ——HDMI线至关重要

TOP-EMC

使用共模滤波器

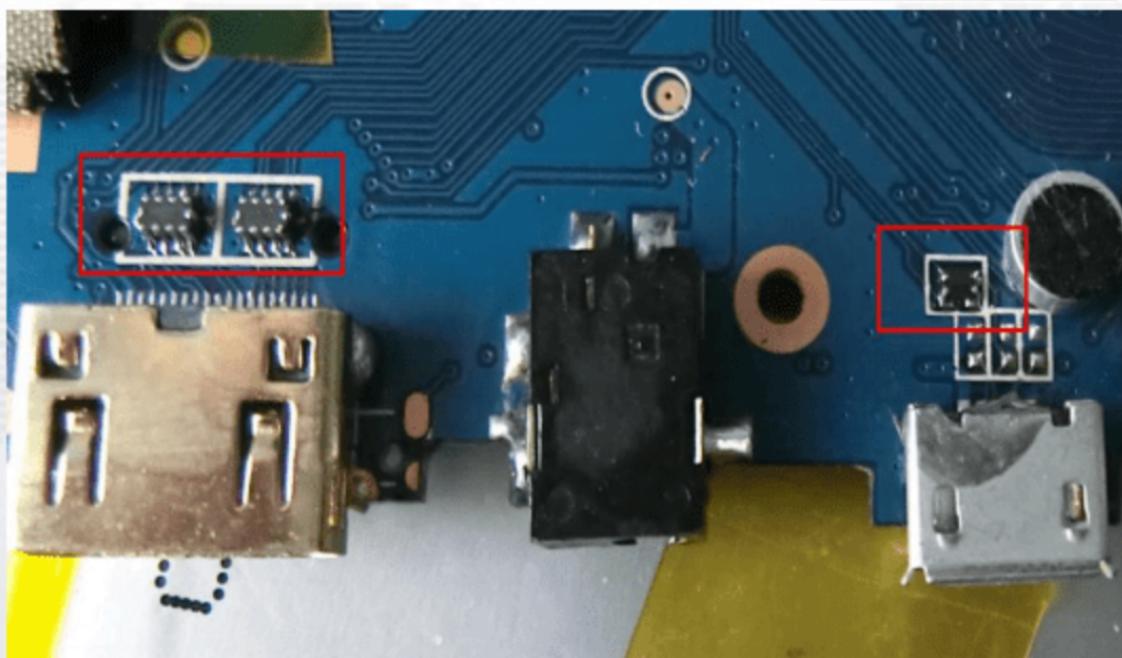


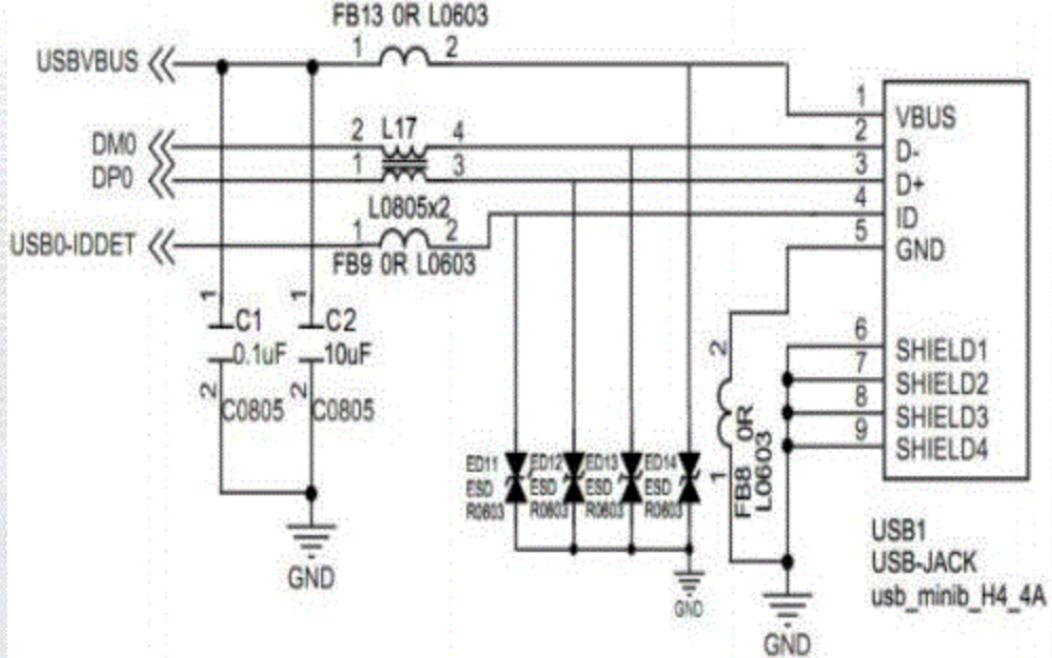



# 使用效果对比 (HDMI的基频为74MHz)

TOP-EMC

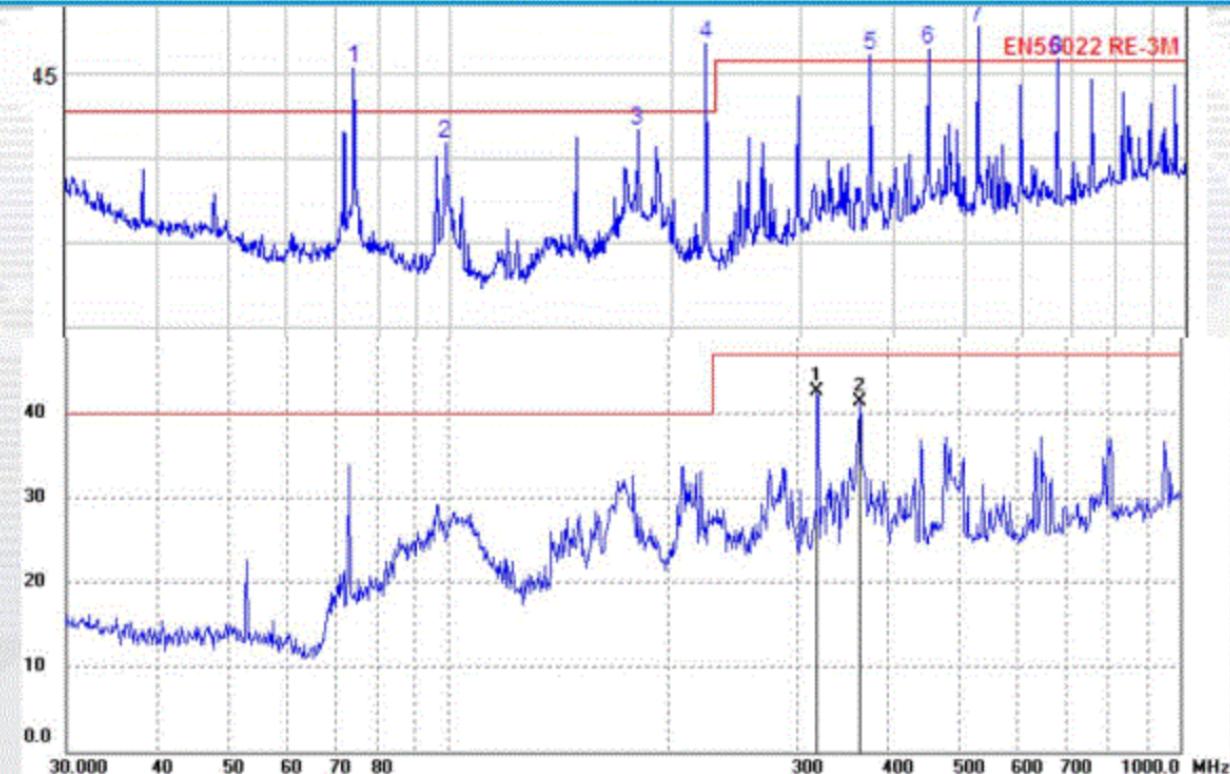




## 五、电源端传导发射抑制


TOP-EMC

抑制方案：大电流共模滤波器

大电流共模电感与传统共模电感的阻抗特性对比图如下：

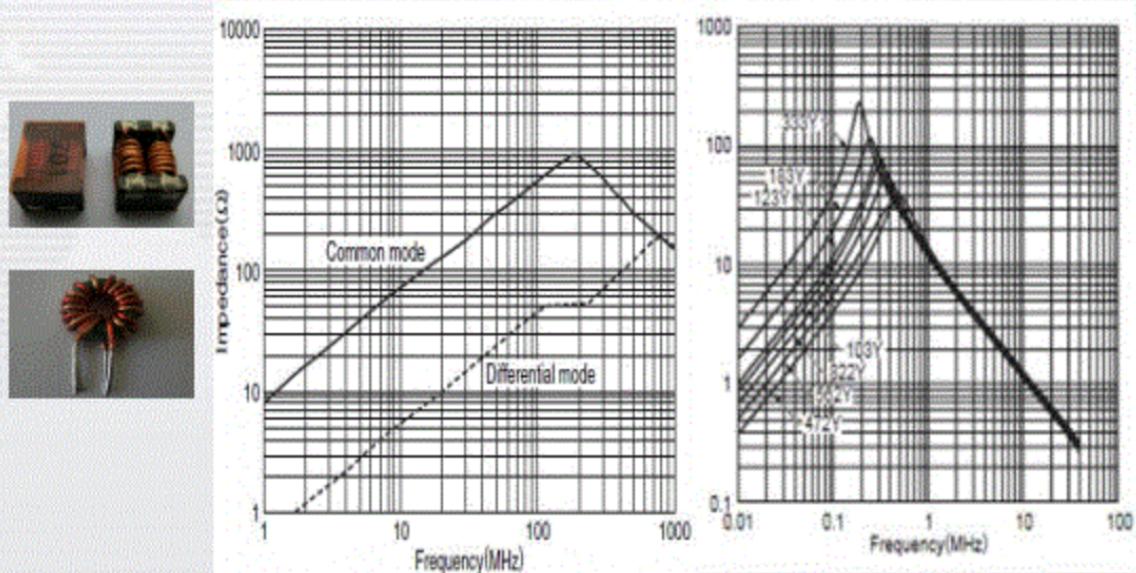

韬略科技致力于提供一站式EMC解决方案

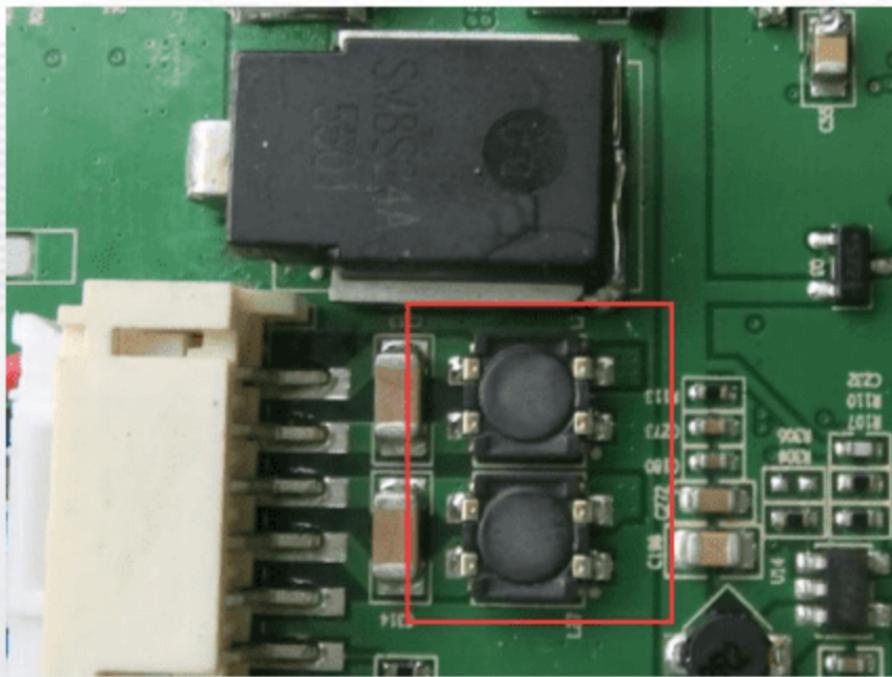




# 测试效果对比图

TOP-EMC

测试标准: GB/T18655 LV3

实验室: SMQ

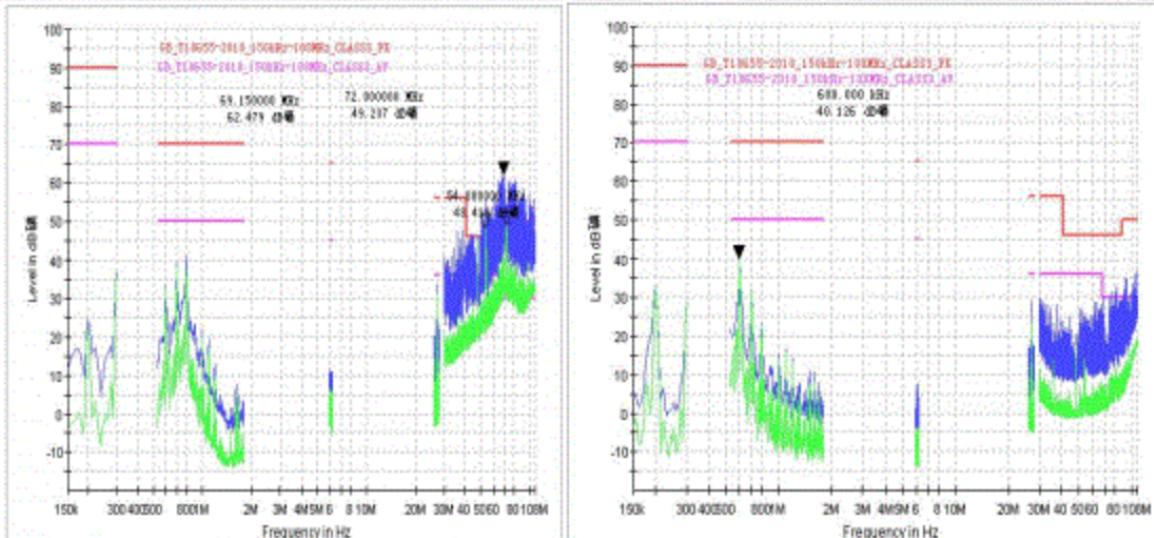

★抑制效果明显，主要集中在30M-108M频率段；

韬略科技致力于提供一站式EMC解决方案




## 6、静电防护

TOP-EMC

### 防护电路：

- 1、端口电路
- 2、按键电路

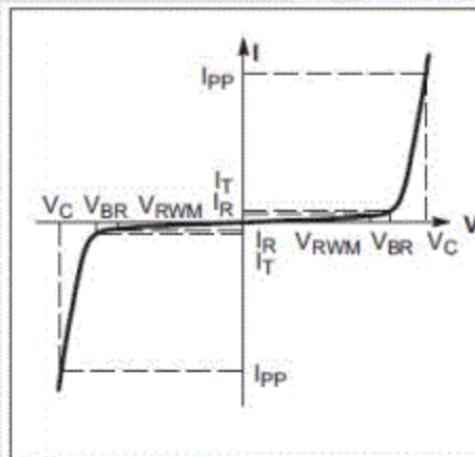


### 参数选择：

- 1、额定工作电压；
- 2、触发电压；
- 3、箝位电压；
- 4、结电容值；
- 5、静电防护等级；



# 复位电路

TOP-EMC

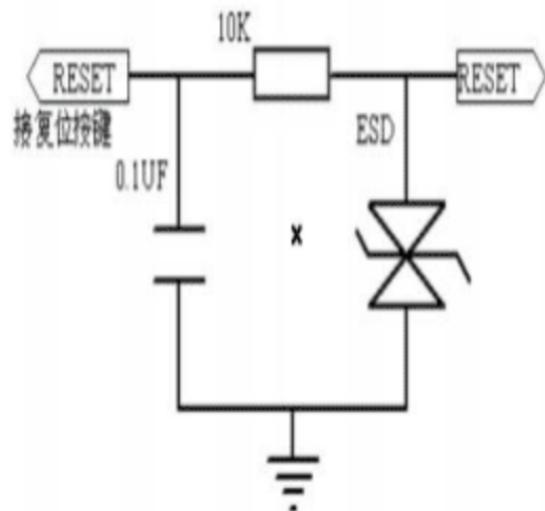

复位电路的静电防护电路要靠近CPU放置




# 端口做静电放电测试时，容易死机

TOP-EMC

方法：在端口增加静电保护器件的同时尽量的缩短“放电点的地”到DC电源端“负极”的距离


LAYOUT时：有端口的板边有一片完整的地

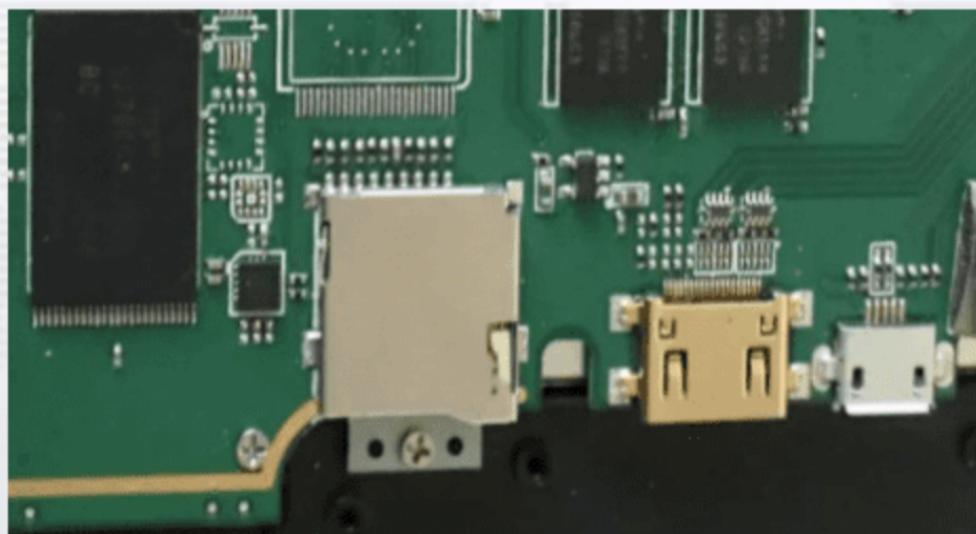



## 7、ISO7637脉冲5a的模拟波形

TOP-EMC

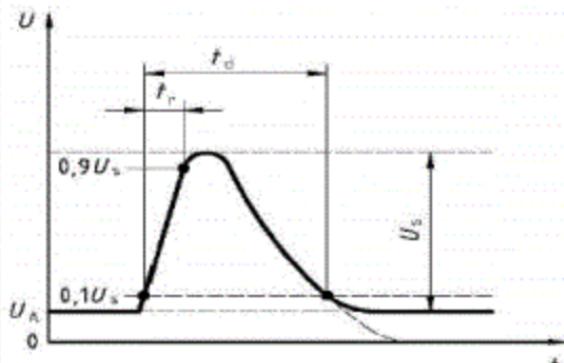


参数	12V 系统	24V 系统
$U_z$	65V~87V	123V~174V
$R_i$	$0.5\Omega$ ~ $4\Omega$	$1\Omega$ ~ $8\Omega$
$t_d$	40ms~400 ms	100ms~350 ms
$t_r$	$(10^0_{-5})\text{ms}$	



# 电源端ISO7637防护


TOP-EMC

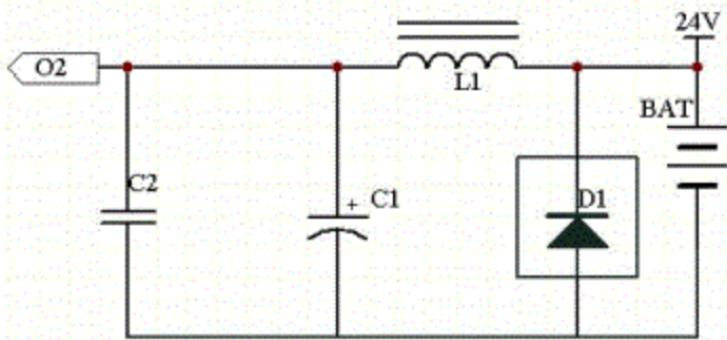

SMC/DO-214AB



P600

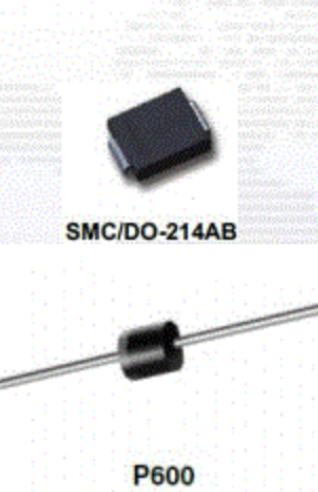

销略料号	描述	封装	单体测试通过等级
5KP SERIES	插件 5KP36A 5000W	P600	174V 350ms 4 欧姆 10 次
8KP SERIES	插件 8KP36A 8000W	P600	174V 350ms 2 欧姆 10 次

韬略科技致力于提供一站式EMC解决方案



# 联系我们 (Contact Us)

TOP-EMC



韬略科技EMC公众号



WWW.TOPLEVE.COM



韬略科技EMC

韬略科技致力于提供一站式EMC解决方案